



— Changes needed for auxiliary funktion
 — Changes for additional light-enhancement

— Änderungen für Zusatzfunktion
 — Änderungen für zusätzliche Verbesserung der Lichter

Märklin-Delta-Dekoder
 using chip 701.17b / V4

(C) by Dr. M. Michael König, Antoniter-Weg 11, D-65843 Sulzbach/Ts. * 22.Sept. 1996
 (C) by Martin Rothschild, Saarstraße 101, D-73230 Kirchheim Teck * 3. März 1997

This diagram is presented without any responsibility or warranty. We are not responsible for any damages by using this diagram.
 Für die Richtigkeit dieses Schaltbilds übernehmen wir keine Gewähr. Die Benutzung und Verwertung erfolgt auf eigene Gefahr.

**Mit zwei 10kOhm-Widerständen in SMD-Bauform wird aus dem Delta-Dekoder ein fast vollwertiger Digital-Dekoder c80.
 Mit freundlicher Genehmigung von [RA Dr. M. Michael König](#).**

[weiter](#)